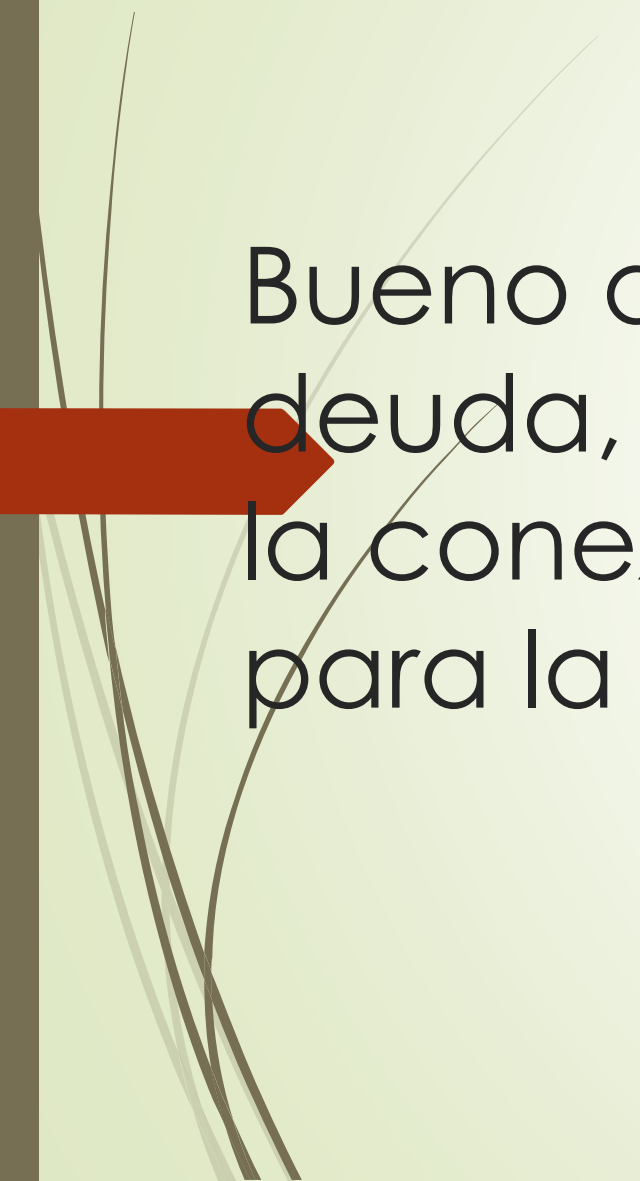




Instalación de luces de
parqueo para moto.




Bueno amigos como lo prometido es
deuda, aquí les dejo las imágenes para
la conexión de las luces de parqueo
para la moto.

Utilizar interruptor de 4 pines o terminales.



PASO 1

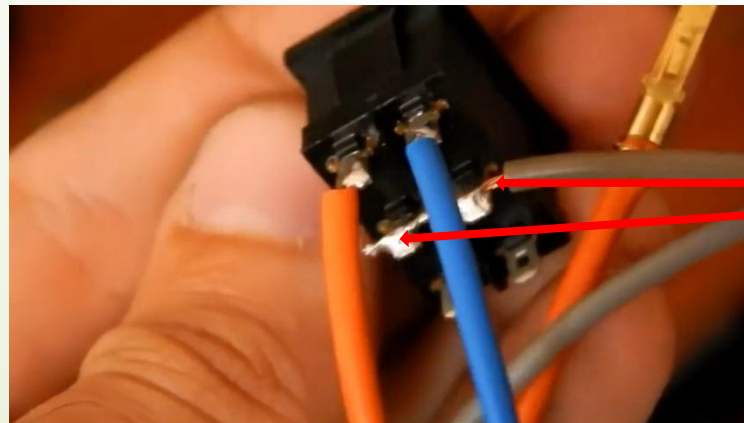Debes soldar tres cables al interruptor como esta en la figura, teniendo en cuenta que el cable gris va conectado en dos de sus terminales a la vez.



Puente Cable color gris




Mando de luces direccionales.



Extremo del
ramal del
mando.

PASO 2

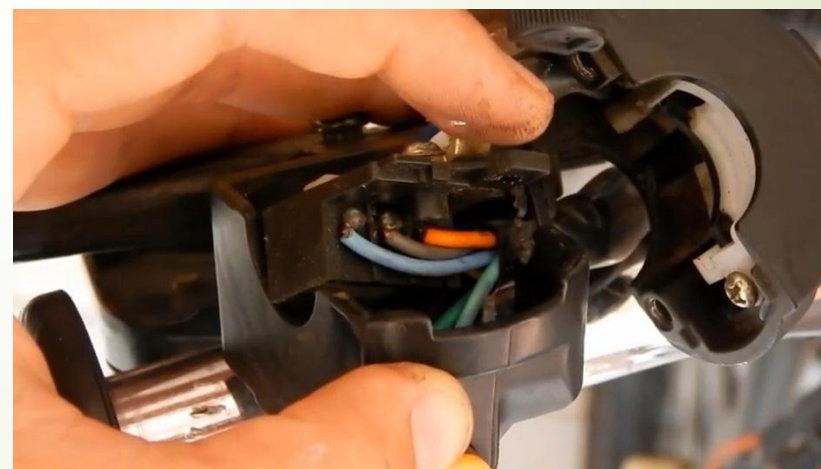Debemos abrir el mando izquierdo de la moto, para identificar los colores de los cables del interruptor de direccionales; estos deben coincidir con el otro extremo del ramal en la parte interna del carenado.





Carenado luz delantera.

PASO 3

Ahora identificamos los cables dentro del carenado; estos deben ser los mismos que seleccionamos en el paso 2.



Corte o pelado del cable.



Conectores dentro del carenado. Extremo que llega desde el mando.

Una vez ubicado los colores de los cables; realizamos un pequeño corte a cada uno ellos; para conectar las terminales de nuestro interruptor.

PASO4

De esta manera concluiría la instalación de nuestro sistema de luces de parqueo.

Es muy importante tener en cuenta, cual color de cable va al centro del mando de las direccionales; y este debe ser el mismo que irá conectado al puente que haremos en nuestro switch.

En la mayoría de motos, podemos identificar los cables de las direccionales de la siguiente manera:

Color gris: va al centro del mando

Color azul celeste y naranja: direccionales derecha e izquierda respectivamente.



Espero que sea de gran ayuda. Cualquier inquietud pueden escribirme al Messenger o a la pagina del club.

Edwin Oquendo